

# IDE ASSIGNMENT

Marri Srinath Reddy

srinathreddymarri@gmail.com

IITH - Future Wireless Communications (FWC)

## CONTENTS

### I Question

### II Answer

### III Truth Table

### IV Components

### V Implementation

### VI Procedure

$$\begin{aligned} \rightarrow F &= \overline{A} \cdot 1 + A \cdot \overline{B} \\ \rightarrow F &= \overline{A} + A \cdot \overline{B} \\ \rightarrow F &= \overline{A} + \overline{B} \\ \text{from de-morgan's theorem} \\ \rightarrow \overline{A} + \overline{B} &= \overline{A \cdot B} \end{aligned}$$

### III. TRUTH TABLE

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

### I. QUESTION

The output F of the digital circuit shown can be written in the form(s)\_\_\_\_\_

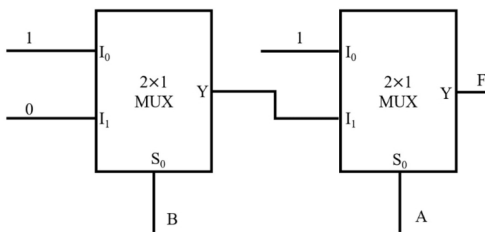


Fig. 1. 2x1 mux

- (A)  $\overline{A \cdot B}$   
 (B)  $\overline{A+B}$   
 (C)  $\overline{A+B}$   
 (D)  $\overline{A \cdot B}$

### II. ANSWER

The above question can be solved by using 2x1 mux and boolean algebra. steps are given below

$$\begin{aligned} \rightarrow \overline{B} \cdot I_0 + B \cdot I_1 &= Y \\ \rightarrow \overline{B} \cdot 1 + B \cdot 0 &= Y \\ \rightarrow Y &= \overline{B} \\ \rightarrow F &= \overline{A} \cdot I_0 + A \cdot I_1 \end{aligned}$$

### IV. COMPONENTS

Components	Values	Quantity
Arduino	Uno	1
Jumper Wires	M-M	5
Breadboard		1

### V. IMPLEMENTATION

Arduino PIN	INPUT	OUTPUT
2	A	
3	B	
13		F

### VI. PROCEDURE

1. Connect the circuit as per the above table.
2. Connect inputs to Vcc for Logic 1, ground for Logic 0.
3. Execute the circuit using the below codes.

<https://github.com/SrinathReddyMarri/FWC/blob/master/IDE%20platformio/mux.cpp>